 


Una ROM è una look-up table (TABELLA di CONSULTAZIONE): un contenitore di informazioni già memorizzate. Il suo comportamento è omni edile a quello di una memoria di dimensione $2^m \times n$, con

m (# dei bit in ingresso) $\rightarrow$ risoluzione

n (# dei bit in uscita) $\rightarrow$ accuratezza del risultato.

es. calcolatrice che calcola $\sin x$




L'encoder è quella parte della ROM in cui si selezionano i bit necessari per implementare il comportamento desiderato.

~ ~ ~

Li siamo occupando di come implementare funzioni aritmetiche e funzioni di tipo logico.
partire da


Per ora abbiamo visto il COMPARATORE, che, date in ingresso due numeri, determina se sono $\leq$, ed il sommatore a due bit, che implementa la

somma aritmetica $A + B$

 

Implementazione ad una variabile

x_3	x_2	x_1	x_0	C	z_3	z_2	z_1	z_0	$(*)$ 1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	0	
0	0	1	0	0	0	0	1	1	
0	0	1	1	0	0	1	0	0	
0	1	0	0	0	0	1	0	1	
0	1	0	1	0	0	1	1	0	
0	1	1	0	0	0	1	1	1	
0	1	1	1	0	1	0	0	0	
1	0	0	0	0	1	0	0	1	
1	0	0	1	0	1	0	1	0	
1	0	1	0	0	1	0	1	1	
1	0	1	1	0	1	1	0	0	
1	1	0	0	0	1	1	0	1	
1	1	0	1	0	1	1	1	0	
1	1	1	0	0	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	0	0	0	0	(*)

 

$$C(x_3, x_2, x_1, x_0) = x_3 x_0 x_1 x_2$$

forma canonica

l'architettura le colonne $z_3 z_2 z_1 z_0$, mi accorgo che nell'ultima riga c'è un overflow (1) (infatti il numero $15+1$ non può essere rappresentato con 4 bit).
 In architettura macchina, quando supero il limite della rappresentabilità c'è un traboccamento: l'operazione implementata in $\mathbb{Z}_2$ è $X+1 \pmod{16}$

x_3	x_2	x_1	x_0		z_3	z_2	z_1	z_0
0	0	0	0	$\rightarrow$	0	0	0	1
0	0	0	1	$\rightarrow$	0	0	1	0
0	0	1	0	$\rightarrow$	0	0	1	1
$\vdots$					$\vdots$			

Mi accorgo che in ogni riga della tabella c'è traccia di quale numero sono arrivato o contare e di chi è il mio successore

"Saper a che punto siamo arrivati" è un concetto esterno alle reti combinatorie (che nel momento in cui calcolano un risultato non tengono memoria dei calcoli precedenti fatti).

Per calcoli più complessi, invece, è necessaria quella parte di memorizzazione che invece manca alle funzioni logiche combinatorie.

Dom. / Domanda un bit passa da $0 \rightarrow 1$ o da $1 \rightarrow 0$ passando di combinazione.

2) $a \oplus b = \bar{a}b + a\bar{b}$ infatti

a	b	$a \oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

realizziamo quel che avviene colonna per colonna

• z_0 commuto sempre, sempre

$$z_0 = \bar{\pi}_0$$

• $z_1 = \pi_1 \oplus \pi_0 \rightarrow$ commuto ogni due righe

• $z_2 = \pi_2 \oplus (\pi_1 \pi_0) \rightarrow$ commuto ogni quattro righe

• $z_3 = \pi_3 \oplus (\pi_2 \pi_1 \pi_0)$

perché è una P. canonica perché
le variabili canoniche sono
argomenti angolarmente


$$z_3 = \bar{\pi}_3 (\pi_2 \pi_1 \pi_0) + \pi_3 (\overline{\pi_2 \pi_1 \pi_0})$$

II - De Moivre

$$\begin{aligned} & \bar{\pi}_3 (\pi_2 \pi_1 \pi_0) + \pi_3 \bar{\pi}_2 (\underbrace{\pi_1 + \bar{\pi}_1}) (\pi_0 + \bar{\pi}_0) + \pi_3 \bar{\pi}_1 (\pi_2 + \bar{\pi}_2) (\pi_1 + \bar{\pi}_1) + \\ & \qquad \qquad \qquad \downarrow \\ & \qquad \qquad \qquad \text{cl. verità} \\ & \qquad \qquad \qquad \text{prodotto} \\ & + \pi_3 \bar{\pi}_0 (\pi_2 + \bar{\pi}_2) (\pi_1 + \bar{\pi}_1) \end{aligned}$$

La funzione implementata in $\mathbb{Q}_2$ è detta contatore in avanti
(esiste anche il contatore all'indietro, detto c.all'indietro)

 
Si tratta di un esempio di MACCHINA SEQUENZIALE: non esiste
alcuna rete combinatoria che abbia questo tipo di
comportamento



RIPPLE CARRY ADDER

Creiamo un circuito che calcola in esplicito i risultati: questo porta ad un conteggio interminabile di porte, perché per memorizzare i risultati occupa spazio (2^m exit).

 Supponiamo di voler sommare fra loro parole da 4 bit
 $(a_3 a_2 a_1 a_0)_2$
 $(b_3 b_2 b_1 b_0)_2$



Il ripple-carry adder (sommatore a propagazione di riporto) tiene conto non solo dei bit analoghi, ma anche del riporto dalla somma precedente: il riporto si propaga da uno stato all'altro.

Ogni FA realizza una funzione combinatoria di questo tipo

a_i	b_i	c_{i-1}	c_i	s_i	$\textcircled{*}_3$
0	0	0	0	0	
0	0	1	0	1	
0	1	0	0	1	
0	1	1	1	0	
1	0	0	0	1	
1	0	1	1	0	
1	1	0	1	0	
1	1	1	1	1	

La mappa di Karnaugh relativa a c_{i-1} e

		c_{i-1}	
$a_i b_i$		0	1
00	0	0	0
01	0	0	1
11	1	1	1
10	0	0	1

$$c_i = a_i b_i + b_i c_{i-1} + a_i c_{i-1}$$

*3 non e' un sommatore efficiente.

Infatti per sommare parole "lunghe" impiega più tempo: i c_{i-1} all'inizio sono a 0, quindi ~~prima~~ inizialmente dai sommatore usciremo (all'applicazione degli ingressi) dei risultati "difetti", che si stabiliranno solo dopo un breve periodo di tempo.

FA0 darà il primo risultato corretto al seguito dell'applicazione dei dati dopo un tempo τ ; potremo fidarci di FA1 quando FA0 si sarà stabilito: in generale

FA0	impiega	τ	→ non e' così per tutti gli
FA1	— " —	2τ	caso: esistono tecniche per
FA2	— " —	3τ	diminuire la dipendenza
FA3	— " —	4τ	di ogni stadio dal precedente

a_i	b_i	c_{i-1}	c_i	$\bar{c}_i$	S_i
0	0	0	0	1	→ 0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	→ 1

Prodotto + Output $c_i = s_i$

es.

i) $x \rightarrow 0$ $x \cdot 0 = 0$

ii) $x \rightarrow 1$ $x \cdot 1 = 1$

Vogliamo una variazione locale nella funzione

a_i	b_i	c_{i-1}	$\oplus_a$ c_i	$\bar{c}_i \cdot (a_i + b_i + c_{i-1}) + (a_i b_i c_{i-1})$	s_i
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Invece di ricavare separatamente c_i e s_i , in $\oplus_a$

1) calcolate c_i

2) ottenete s_i dalla combinazione di c_i con le variabili in ingresso